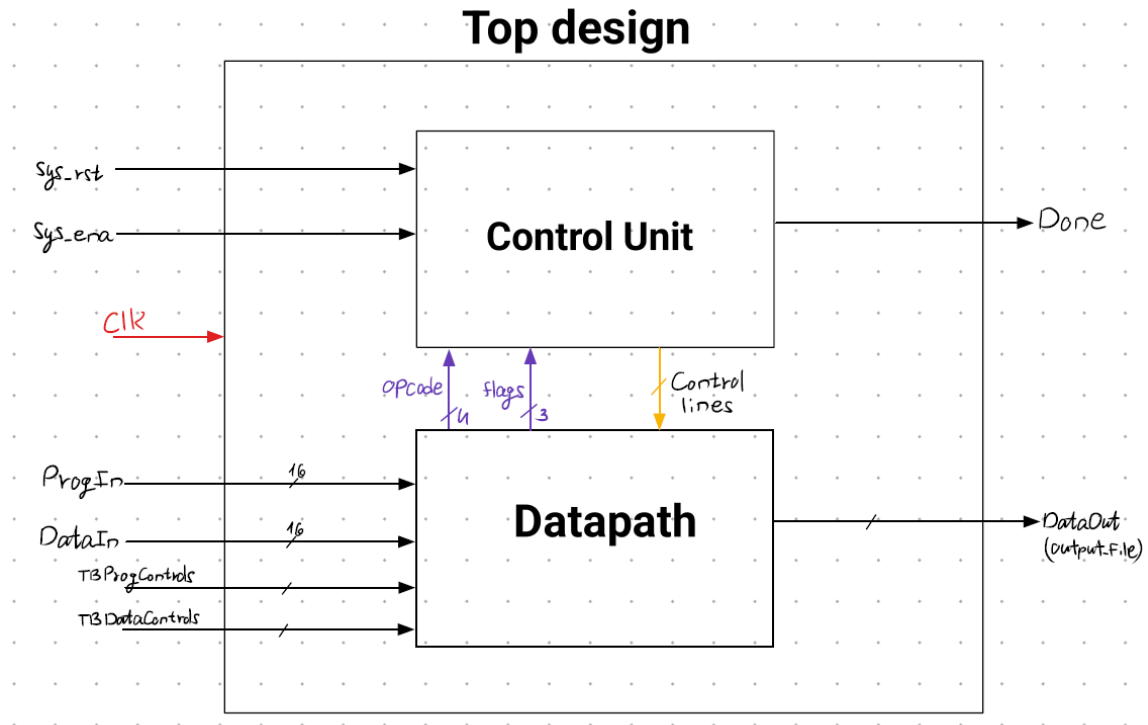


# Preparation Report – Lab 3

DIGITAL SYSTEM DESIGN WITH VHDL (MULTI-CYCLE CPU DESIGN)

Dolev Eisenberg (208212845), Amir Aboutboul (318931797) | 24.6.2024

## Top Design Layout



מצורף שרטוט של כלל המעבד ממבט על.


### למעבד הכניסות הבאות:

- **Sys\_rst, Sys\_ena** – משמש לביצוע פעולת reset למעבד (לטובת אתחול לפני הפעלה), ולהפעלת המעבד (enable) לאחר סיום טעינת הזיכרון (Prog Memory, Data Memory) על ידי ה-TB.
- **ProgIn, DataIn** – קווים המשמשים לטעינת המידע לזיכרון ה-`ProgMem` וה-`DataMem`, בהתאמה, לתוך המעבד.
- קווי בקרה השולטים על הכנסת המידע אל הזיכרונות הנ"ל – כוללים בתוכם קו המשמש בתור הכתובות אליהן מכניסים בתוך יח' הזיכרון וביטי בקרה לטובת ביצוע פעולות אלו.
- כניסת שעון (**clk**) המשמש את היחידות הסינכרוניות בתוך המעבד.

### המוצאים הבאים:

- **Done** – ביט המשמש בתור אינדיקציה ל-TB לכך שהמעבד סיים את עבודתו (סיים לבצע את התוכנה שהוטענה אל הזיכרון שלו).
- **Data\_Out** – משמש להוצאת המידע מתוך ה-`Data Memory` אל קובץ `output`. ההעברה מתוך המעבד אל הקובץ החיצוני מתבצעת על ידי ה-TB.

## CONTROL.VHD

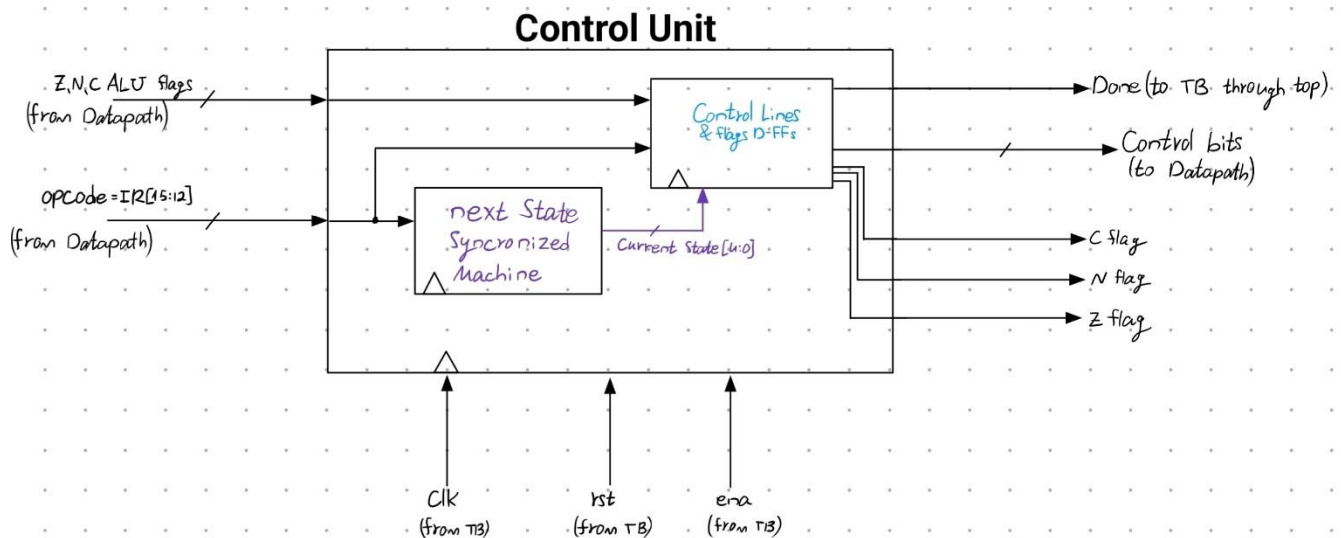

יחידת הבקרה מכילה בתוכה 2 sub-modules: ControlLines, StateLogic.

- יחידת הבקרה המרכזית מקבלת בתור כניסות את 3 הדגלים הנוכחיים מהיחידה האריתמטית בתוך ה-Datapath, ואת 4 ביטי ה-opcode מהפקודה שמאוחסנת באותו זמן ב-IR (בתוך ה-Datapath), ומקבלת מה-TB דרך ה-Top את קווי השליטה sys\_rst, sys\_ena, ושעון, כפי שפירטנו למעלה.


מוצאי יחידת הבקרה הם:

- אל ה-Datapath (דרך ה-Top) Control bits/lines (משמש לשליטה על ה-Datapath)
- אל ה-TB (דרך ה-Top) Done bit (כפי שהוסבר למעלה).

המודולים הפנימיים, בקצרה, מבצעים את הפעולות הבאות:

**StateLogic** – מערכת סינכרונית שקובעת את המצב הבאה של המערכת (על פי ה-FSM המצורף) ומאחסנת את המצב הנוכחי.

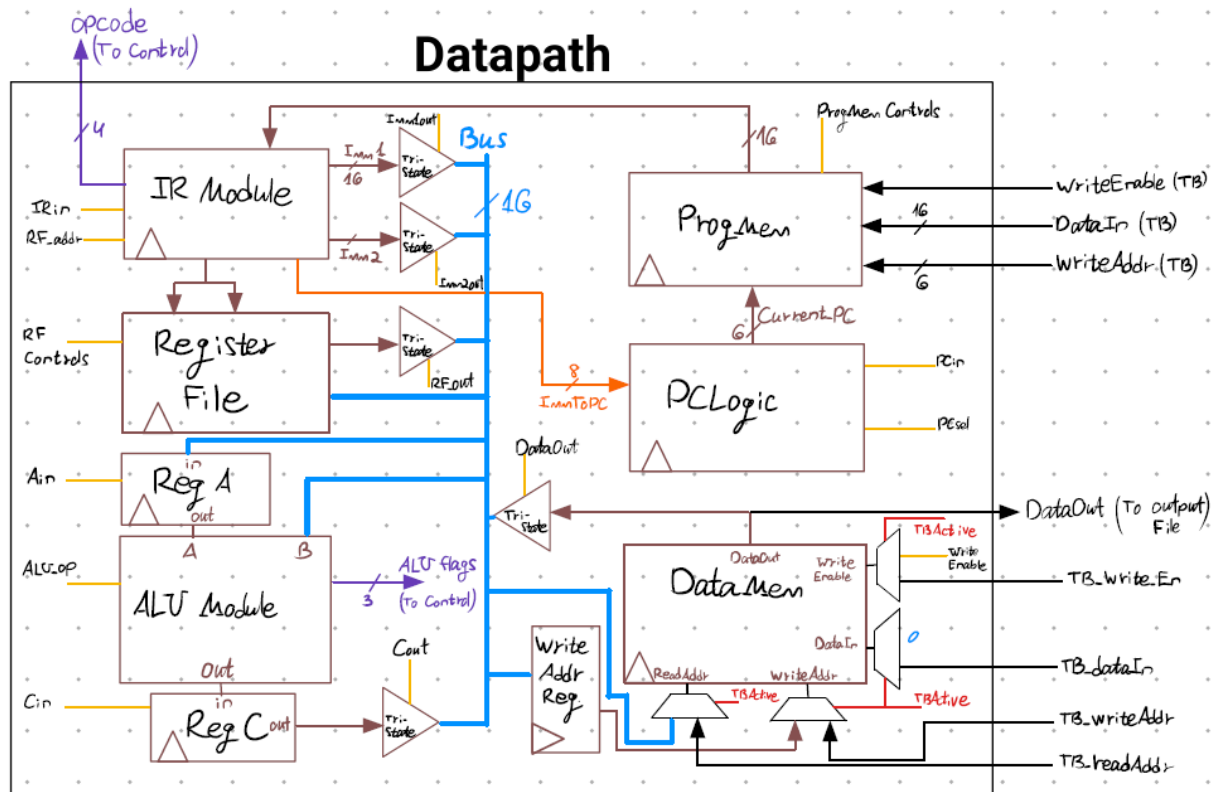**ControlLines** – מערכת צירופית טהורה ברובה (מלבד שלושה רכיבי זיכרון המשמשים לשמירת ערכי הדגלים הרלוונטיים), שעל פי המצב הנוכחי שמוזן אליה מה-StateLogic ונתונים נוספים המגיעים מה-Datapath, מדליקה את קווי הבקרה הרלוונטיים לביצוע הפעולות המבוקשות ב-Datapath. רכיבי הזיכרון משמשים לשמירת ערכי הדגלים Z,N,C רק כאשר הם רלוונטיים (לדוגמה, כאשר מתבצעת פקודת add, ב-state הספציפי בו הפעולה בעלת משמעות).



מודול ה-Datapath מממש חומרתית את פעילות המעבד הרצויה, ובהתאם לקווי הבקרה (מסומנים בצהוב בשרטוט) המוזנים כל מחזור שעון מבצע את הפעולות הנדרשות בהתאם ל-state בו המערכת נמצאת.

כלל הקופסאות המסומנים בצבע חום בשרטוט ממומשות ע"י sub-modules, ומחברים בין לבין עצמם במודול ה-Datapath. המודולים העובדים על בסיס שעון מכילים בתוכם סימון המייצג זאת (משולש פנינה השמאלית של המודול). הממשק עם שאר המערכת:

אל מול יחידת הבקרה (Control):

- **כניסות:** ביטי הבקרה. מסומנים בצהוב בשרטוט.
- **יציאות:** Opcode (4 ביטי הפקודה הנוכחית המוחזקת ב-IR Module), 3 דגלי הסטטוס המגיעים מה-ALU Module (יחידה לוגית טהורה, C Flag, N Flag, Z Flag). מסומנים בסגול בשרטוט.

אל מול ה-TB (דרך ה-Top):

- **כניסות:** קווי שליטה על כתיבת ProgMem, DataMem המשמשים לטעינת התוכנה והנתונים הראשונית לפני הפעלת המעבד.
- **יציאות:** קו יציאה של תוכן ה-Data Memory, שמשמש להוצאת תוכן ה-Data Memory אל קובץ txt בסיום פעולת המעבד (מבוצע על ידי ה-TB).

## Simulation results

### TOP TESTBENCH

יצרנו תוכנית Assembly פשוטה שמבצעת כפל בין 2 מספרים (אחד מהם אי-שלילי), ותרגמנו את הנתונים האלו לקבצי txt כנדרש כפי שמוגדר ב-task:

```
1 // c <= a * b
2 // f <= c xor 0xFFFF
3
4 data segment
5 0 | a = 5
6 1 | b = 7
7 2 | c = 0 (result for later)
8 3 | d = 0xFFFF
9 4 | e = 1
10 5 | f = 0 (result for xor)
11
12 code segment
13     ld r1, 0(r0)    # load r1, a
14     ld r2, 1(r0)    # load r2, b
15     mov r3, 0        # r3 = 0 (res)
16     ld r6, 4(r0)    # load r6, e (e=1)
17     sub r2,r2,r6
18 Loop: add r3,r1,r3    # r3 = r3+r1
19     sub r2,r2,r6    # r2 = r2 - 1
20     jnc end
21     jmp Loop
22 end:  st r3,2(r0)    # c = r3
23     ld r7,3(r0)    # load r7, d = 0xFFFF
24     xor r7,r7,r3    # r7 = XOR(r7,r3)
25     st r7,5(r0)    # f = r7
26 done
27
```

קבצי ה-ITCMinit, DTCMinit (בהתאמה):

1	D100
2	D201
3	C300
4	D604
5	1226
6	0313
7	1226
8	9001
9	70FC
10	E302
11	D703
12	4773
13	E705
14	F000

1	0005
2	0007
3	0023
4	FFFF
5	0001
6	FFDC

לאחר הרצת ה-tb, קיבלנו את קובץ הטקסט הבא (ה-TB מוציא את תוכן ה-DataProg אל קובץ טקסט בשם DTCMcontent):

1	0005
2	0007
3	0023
4	FFFF
5	0001
6	FFDC

כנדרש  $0x5 * 0x7 = 0x23$

צילום מסך של הזכרונות במערכת בסוף ההרצה:

#### Program Memory

```

00000000 | D100 D201 C300 D604 1226 0313 1226 9001
00000008 | 70FC E302 D703 4773 E705 F000 XXXX XXXX
00000010 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
00000018 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
00000020 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
00000028 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
00000030 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
00000038 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

```

#### Data Memory

```

00000000 | 0005 0007 0023 FFFF 0001 FFDC XXXX XXXX
00000008 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
00000010 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
00000018 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
00000020 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
00000028 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
00000030 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
00000038 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

```

#### Register File

00000000	0000 0005 FFFF 0023
00000004	XXXX XXXX 0001 FFDC
00000008	XXXX XXXX XXXX XXXX
0000000c	XXXX XXXX XXXX XXXX

## DATAPATH TESTBENCH

עבור ה-Datapath בנינו קובץ tb שטוען את הקוד למערכת בדומה ל-tb עבור ה-top, ומתוך ה-tb עצמו אנחנו בכל מחזור שעון מפעילים קווי בקרה המדמים את פעולת ה-control unit.

תוכנית האסמבלי המסומלצת:



```
1  data segment
2  arr dc16    5,7,-1,1,2,3,4
3
4  code segment
5  ld r1,0(r0)
6  ld r2,1(r0)
7  mov r3,4
8  add r2,r2,r1
9  sub r1,r1,r3
10 st r1,2(r0)
11 st r2,4(r0)
12 done
```

הקבצים המוזנים למערכת הם: (משמאל – ITCMinit, מימין – DTCMinit)

1	D100		
2	D201	1	0005
3	C304	2	0007
4	0221	3	FFFF
5	1113	4	0001
6	E102	5	0002
7	E204	6	0003
8	F000	7	0004

קובץ המוצא – DTCMcontext:


1	0005
2	0007
3	0001
4	0001
5	000C
6	0003
7	0004

 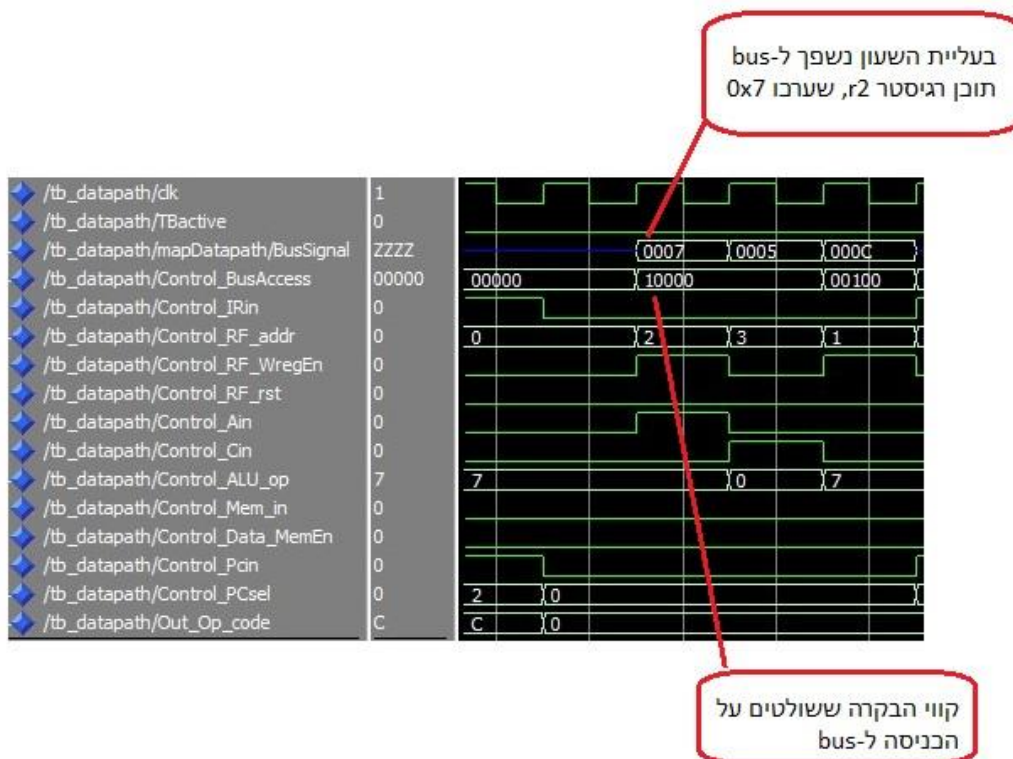


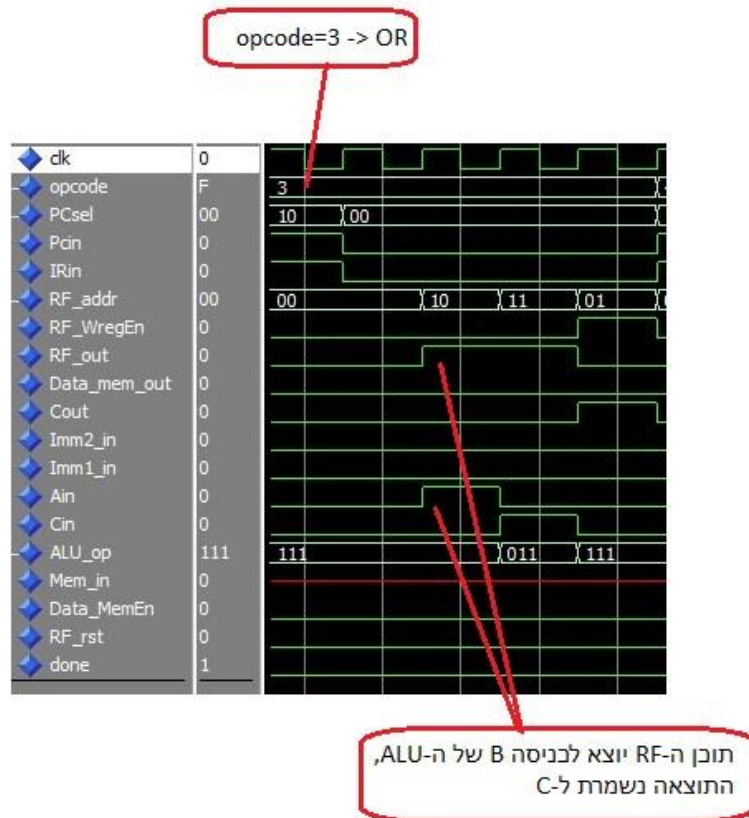
## CONTROL TESTBENCH

כתבנו testbench עבור ה-control unit, נראה שמתבצעת הפעולה הרצויה בפקודת Or:



כל התוצאות התקבלו כמצופה.